
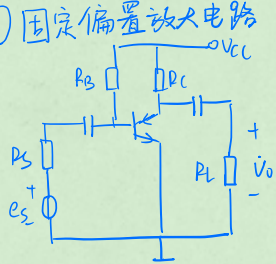


四种常见的交流放大电路求解方法.

① 固定偏置放大电路

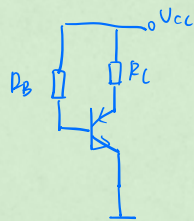


静.



静:  $I_B, I_C, V_{CE}$  动  $r_i, r_o, A_u$ . 只有求  $r_o$  时用4步

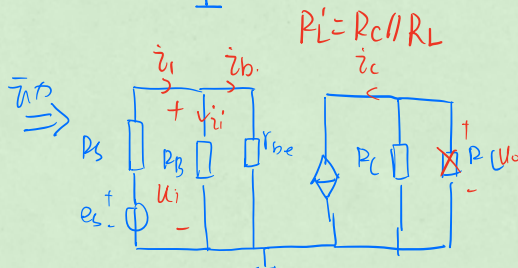解:  $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$   
 $I_C = \beta I_B$   
 $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$




解  $A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_C \cdot R_L'}{\dot{I}_B \cdot r_{be}} = -\frac{\beta R_L'}{r_{be}}$


$r_i = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i} = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_B' + \dot{I}_B} = R_B // r_{be}$

$r_o = \frac{U_o}{\dot{I}_C} = R_C$

② 分压式偏置放大电路.

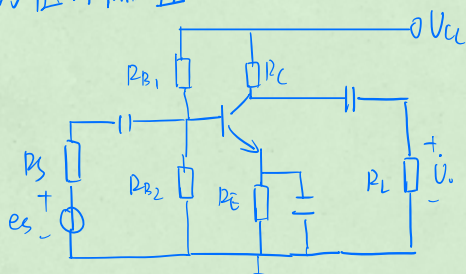

静.

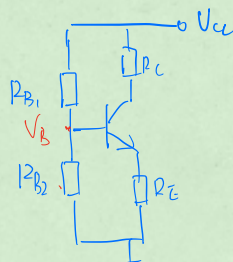


解  $V_B = \frac{V_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot R_{B2}$

$I_C = I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E}$

$I_B = \frac{I_C}{\beta}$

$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$

$R_B = R_{B1} // R_{B2}$

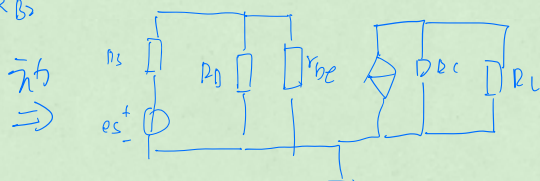


解:  $r_i = r_{be} // R_B$


$r_o = R_C$

$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{\dot{I}_C \cdot R_L'}{\dot{I}_B \cdot r_{be}} = -\frac{\beta R_L'}{r_{be}}$

③ 射极输出器

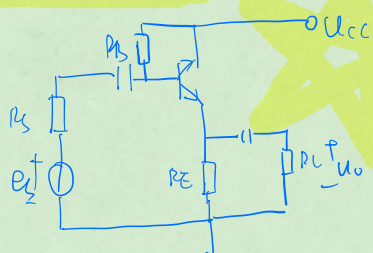

静.

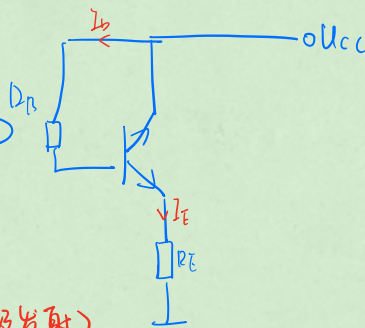

解:  $V_{CC} = I_B R_B + U_{BE} + I_E R_E$


$= I_B R_B + U_{BE} + (1 + \beta) I_B R_E$

$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B + (1 + \beta) R_E}$

$I_C = \beta I_B$


$V_{CE} = V_{CC} - I_E R_E$

(射极输出器从射极发射)

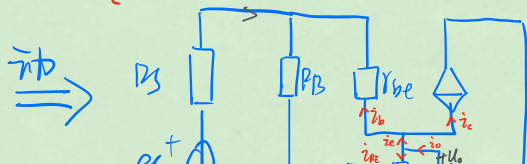

解:  $r_i = [r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)] // R_B$

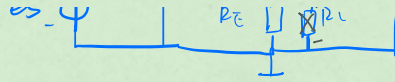$r_o = \frac{R_E' + r_{be}}{\beta} \leftarrow$  注意



$$\frac{U_o}{a} + \frac{U_o}{b} = \frac{(a+b)}{ab} U_o$$

$$\begin{aligned} \dot{U}_o &= (1+\beta) \dot{U}_b + \dot{U}_{PE} \\ &= (1+\beta) \frac{U_o}{(R_S \parallel R_B) + r_{be}} + \frac{U_o}{R_E} \\ r_o &= \frac{U_o}{\dot{U}_o} = \frac{ab}{a+b} \frac{U_o}{R_E (1+\beta) + r_{be}} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} R_S' &= R_S \parallel R_B \\ R_E' &= R_E \parallel R_L \end{aligned}$$

$$a = \frac{R_S' + r_{be}}{(1+\beta) R_E}, \quad b = R_E$$

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{(1+\beta) R_E}{r_{be} + (1+\beta) R_E'}$$

$$r_{be} \approx 200 + (1+\beta) \frac{26}{I_E}$$

#### ④ 发射极电阻未被旁路放大电路

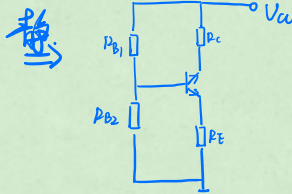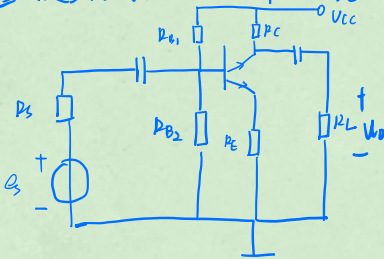


$$\text{解: } V_B = \frac{U_{CC}}{R_{B1} + R_{B2}} R_{B2}$$

$$I_E = I_C = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E}$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

$$U_{CE} = U_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$


$$R_B = R_{B1} \parallel R_{B2}$$

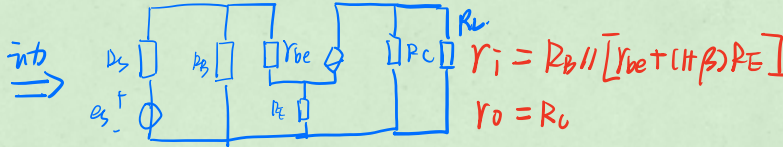

$$A_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{(1+\beta) \dot{U}_b (R_C \parallel R_L)}{\dot{U}_b r_{be} + (1+\beta) \dot{U}_b R_E} = \frac{-\beta (R_C \parallel R_L)}{r_{be} + (1+\beta) R_E}$$

#### ① 比例运算


##### a. 反相输入

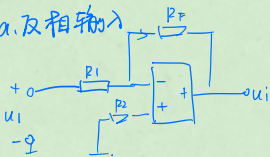

$$A_u = -\frac{R_F}{R_1} = \frac{U_o}{U_i}$$

$$R_2 = R_1 \parallel R_F$$

##### b. 同相输入

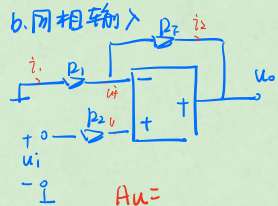

$$\dot{U}_1 = -\frac{U_i}{R_1}$$


$$\dot{U}_2 = \frac{U_i - U_o}{R_F}$$

$$-\frac{U_i}{R_1} = \frac{U_i}{R_F} - \frac{U_o}{R_F}$$

$$\frac{U_o}{R_F} = U_i \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_F} \right)$$

$$A_u = 1 + \frac{R_F}{R_1}$$


#### ② 加法运算

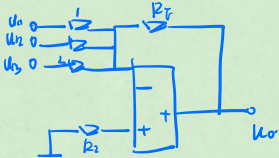

$$\dot{U}_{i1} + \dot{U}_{i2} + \dot{U}_{i3} = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} + \frac{U_3}{R_3}$$

$$\dot{U}_o = -\frac{U_o}{R_F} \quad \text{当 } R_1 = R_2 = R_3$$

##### b. 同相加法运算

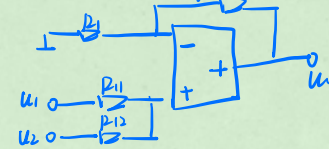


$$U_t = \frac{R_{12}}{R_{11} + R_{12}} U_1 + \frac{R_{11}}{R_{11} + R_{12}} U_2$$

$$\dot{U}_i = \frac{U_t}{R_1} \quad \dot{U}_o = \frac{U_t - U_o}{R_F} \quad \text{令 } \dot{U}_i = \dot{U}_o$$

$$U_o = -\frac{R_F}{R_1} (U_1 + U_2 + U_3)$$

$$R_2 = R_1 // R_2 // R_3 // R_F$$

③ 减法器

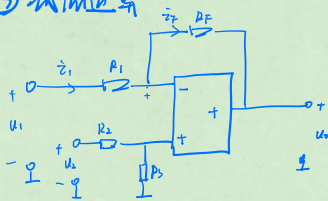

$$U_+ = \frac{R_3}{R_2 + R_3} U_2$$

$$i_1 = \frac{U_1 - U_+}{R_1} \quad i_F = \frac{U_+ - U_o}{R_F}$$

$$\frac{U_1 - U_+}{R_1} = \frac{U_+}{R_F} - \frac{U_o}{R_F}$$


$$\frac{U_o}{R_F} = U_+ \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_F} \right) - \frac{U_1}{R_1}$$

$$U_o = \left( \frac{R_3}{R_2 + R_3} U_2 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_F} \right) - \frac{U_1}{R_1} \right) R_F$$

$$U_o = \left( 1 + \frac{R_F}{R_1} \right) U_+$$

$$R_1 // R_F = R_1 // R_F$$

④ 积分运算

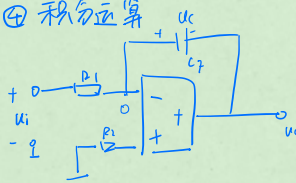

$$i_1 = \frac{U_i}{R_1} = -C \frac{dU_o}{dt}$$